



# ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ



Παρουσίαση 2<sup>η</sup>: Συνδυαστικά μπλοκ στη VHDL  
2022-2023

# Data-flow VHDL Example 1: Full adder

 

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY fulladd IS PORT (
    x      : IN BIT;
    y      : IN BIT;
    cin    : IN BIT;
    s      : OUT BIT;
    cout   : OUT BIT);
END fulladd ;
```

```
ARCHITECTURE dataflow OF fulladd IS
BEGIN
    s      <=  x XOR y XOR cin;
    cout <= (x AND y) OR (cin AND x) OR (cin AND y);
END dataflow ;
```

# Operators


- Relational operators

=	/=	<	<=	>	>=
---	----	---	----	---	----

- Logic and relational operators precedence

Highest						
↓	not					
	=	/=	<	<=	>	>=
Lowest	and	or	nand	nor	xor	xnor
 
# Χρήση της δομής when: 2-to-1 Multiplexer



Graphical symbol

$s$	$f$
0	$w_0$
1	$w_1$


Truth table

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY mux2to1 IS PORT (  
    w0, w1, s: IN STD_LOGIC;  
    f: OUT STD_LOGIC);  
END mux2to1 ;
```

```
ARCHITECTURE dataflow OF mux2to1 IS  
BEGIN  
    f <= w0 WHEN s = '0' ELSE w1;  
END dataflow;
```
 
# Χρήση της δομής when: 2-to-1 Multiplexer



$s$	$f$
0	$w_0$
1	$w_1$

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY mux2to1 IS PORT (  
    w0, w1, s: IN STD_LOGIC;  
    f: OUT STD_LOGIC);  
END mux2to1 ;
```

```
ARCHITECTURE dataflow OF mux2to1 IS  
BEGIN  
    f <= w0 WHEN s = '0' ELSE w1;  
END dataflow;
```


Graphical symbol

Truth table

Άσκηση 1: Να φτιαχτεί 2-bit multiplexer 2-σε-1 σε VHDL

Άσκηση 2: Να φτιαχτεί 32-bit multiplexer 2-σε-1 σε VHDL

# Δομή with select: 4-to-1 Multiplexer

 

Graphic symbol

operation table

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux4to1 IS PORT (
    w0, w1, w2, w3: IN BIT;
    s: IN BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    f: OUT BIT);
END mux4to1 ;

ARCHITECTURE dataflow OF mux4to1 IS
BEGIN
    WITH s SELECT
        f <= w0 WHEN "00",
            w1 WHEN "01",
            w2 WHEN "10",
            w3 WHEN OTHERS;
END dataflow ;
```

Ποια είναι τα others?


Άσκηση 1: Να φτιαχτεί 2-bit multiplexer 4-σε-1 σε VHDL

Άσκηση 2: Να φτιαχτεί 2-bit multiplexer 8-σε-1 σε VHDL

# 2-to-4 Decoder (without enable)

$w_1$	$w_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

(a) Truth table

 

(b) Graphical symbol

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY dec2to4 IS PORT (
  w : IN BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
  y : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END dec2to4;


ARCHITECTURE dataflow OF dec2to4 IS
BEGIN
  WITH w SELECT
    y <= "0001" WHEN "00",
         "0010" WHEN "01",
         "0100" WHEN "10",
         "1000" WHEN "11";
END dataflow ;
  
```

Άσκηση 1: Να φτιαχτεί 3-to-8 decoder σε VHDL

# 2-to-4 Decoder with enable

$En$	$w_1$	$w_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
0	x	x	0	0	0	0

(a) Truth table

 

(b) Graphical symbol

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY dec2to4 IS PORT (
    w : IN BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    En: IN BIT;
    y : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END dec2to4;

ARCHITECTURE dataflow OF dec2to4 IS
    SIGNAL Enw: BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
BEGIN
    Enw <= En & w ;
    WITH Enw SELECT
        y <= "0001" WHEN "100",
              "0010" WHEN "101",
              "0100" WHEN "110",
              "1000" WHEN "111",
              "0000" WHEN OTHERS ;
END dataflow ;
    
```

Άσκηση 1: Να φτιαχτεί 3-to-8 decode with enable



# Άσκηση:

1. Να σχεδιαστεί 3-to-8 decoder χρησιμοποιώντας decoders 2-to-4
2. Να σχεδιαστεί 4-to-16 decoder χρησιμοποιώντας decoders 2-to-4